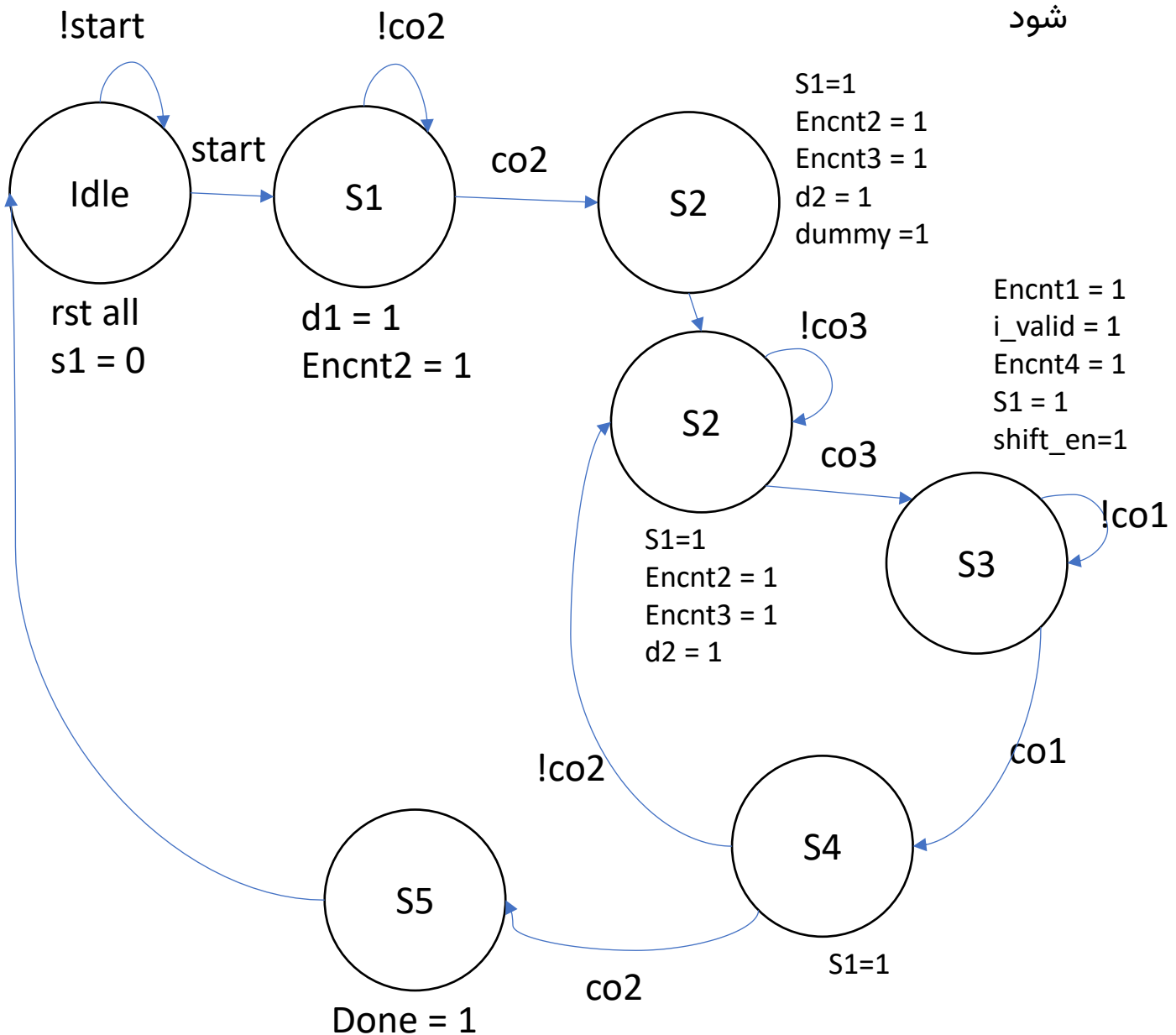




## تغییرات اعمال شده در مسیر داده و کنترل کننده در فاز دوم :

- مسیر داده : یک رجیستر carry out برای نگه داشتن co2 اضافه شد ، تا بتوانیم در منطق کد از مقدار قبلی co2 استفاده کنیم
- En شمارنده دو را برابر dummy || (encnt2 && !w4) تا در آخرین تکرار حلقه یکی اضافه نشمرد و dummy برای این اضافه شد که وقتی وارد حلقه می شویم co2 یک بوده است و بدون dummy دفعه اول هم شمارش انجام نمیشد
- کنترلر : یک استتیت اضافه شد تا در تکرار اول حلقه dummy یک شود




نتیجه تست ماژول stripes PE :

$$3 + 15 + 30 + 2 = 50$$

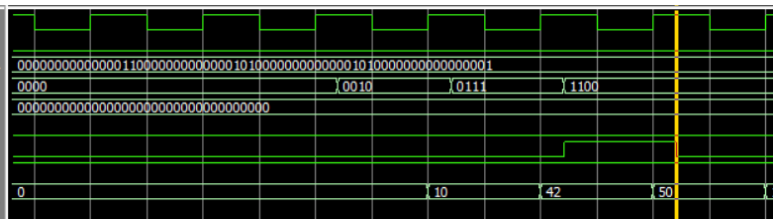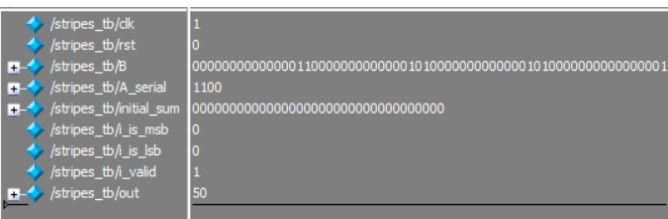

$$2 - 24 - 6 + 21 = -7$$

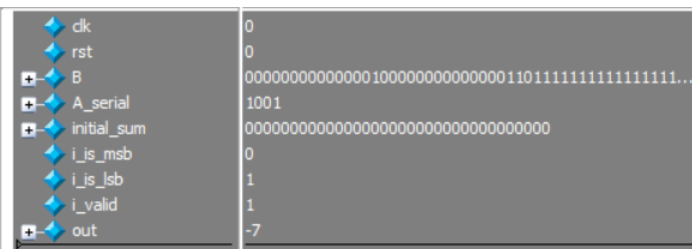

### نتیجه تست ماژول اصلی :

